

WBK-401-2-12/24

Két relés vevőegység egy darab távirányítóval

Kép



Leírás

A WBK-401-2-12/24 egy két relés távirányító vevőegység egy darab 2 gombos távirányítóval. Ideális megoldás sorompók, kapuk, garázsajtók vezérlésére. Többféle működési módra képes, akár 30 távirányító is csatlakoztatható a vevőegységhez. A relék és a távirányítók gombja külön programozható.

Tulajdonságok

- Relék száma: 2
- Típus: Fix kódos
- Működési módok: Bistabil, impulzus
- Kimenetek: Száraz kontakt (NO/NC/COM)
- Opcionális kiegészítő: WBK-400C-2, WBK-400C-4, WBK-400B, WBK-401B
- Egyéb tulajdonság: Kopásálló műanyag ház, egyszerű programozás és használat


Specifikáció

- Tápfeszültség: 12V/24V DC
- Áramfelvétel: <40 mA (nyugalmi állapot: 6mA)
- Memóriakapacitás: 30 távirányító
- Működési távolság: 50m (nyílt terepen)
- Működési frekvencia: 433,92MHz
- Méret: 68x48x20 mm

Bekötés

A panelen talál egy darab sorkapcsot. Ennek a lábkiosztását a panel alján található.

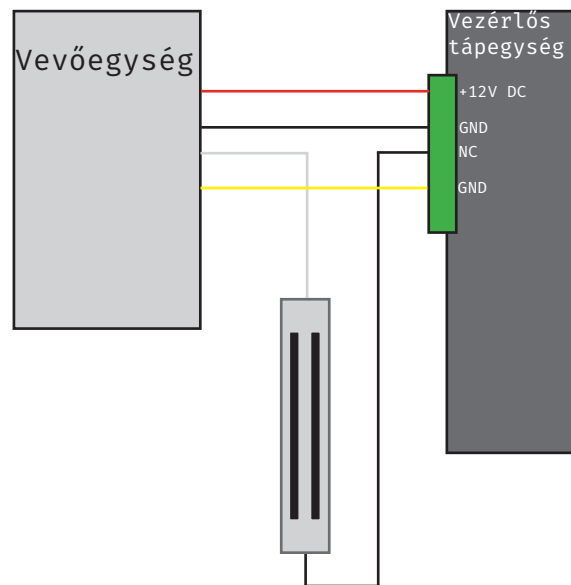A sorkapocs lábai jobbról balra haladva a következők: GND, +12V DC, NC2, COM2, NO2, NC1, COM1, NO1



Programozás

Távirányító hozzáadása:

Pattints le a műanyag burkolat alját, ekkor hozzáfér az elektronikához. A sorkapocsba kösse be a tápfeszültséget. A relék és a távirányító gombjai is külön programozhatóak. Egyes (bal oldali) relé programozása: Nyomja meg röviden a panelen található gombot, ekkor kigyullad a LED. Nyomja meg a távirányító felprogramozni kívánt gombját hosszan, ekkor a LED elkezd villogni. Tartsa nyomva egészen addig, míg a LED ki nem alszik. Ez után ezzel a gombbal fogja tudni nyitni az 1-es relét (bistabil üzemmódban a párjával tudja zárni).

Mindkét relé programozása: Miután megnyomta a gombot a panelen nyomja le röviden azt a gombot a távirányítón amivel az 1-es relét szeretné nyitni, majd utána egyből nyomjon meg mégegy gombot, ezzel a 2-es relét fogja tudni nyitni. A LED mindkét gombnyomásnál villogni fog, majd a második gombnyomás után kialszik.

Távirányító törlése:

A vevőegység gombját nyomja le hosszan (kb 3 másodpercig). Az idő letelte után a piros led kialszik, majd felvillan háromszor. Ekkor a vevő memóriája törölve lett.

Működési módok

A WBK-401-2-12/24 vevőegységnek kétféle üzemmódja van, bistabil és impulzus. Fontos, hogy az üzemmódok váltása között az egység tápfeszültségét ki kell kapcsolni, máskülönben nem vált üzemmódot.

Ha a panel tükéiről leveszi a jumper, az eszköz bistabil üzemmódba kerül. Ilyenkor a gomb megnyomása esetén az 1-es relé nyit (A COM és az NO között lép fel rövidzár), a 1-es relé zár (A COM és az NC között lép fel rövidzár). A gomb megnyomásánál mindkét relé kapcsol, az 1-es zár, a 2-es nyitni fog.

A jumper 1-es és 2-es lábakra való helyezésénél mindkét relé impulzus működésű lesz, a gomb megnyomása esetén az 1-es, a gomb megnyomása esetén a 2-es relé fog nyitni addig, míg nyomva tartja a gombot.

2-es és 3-as lábakra ha áthelyezi a jumper, a gomb az 1-es relét fogja működtetni, a gomb a 2-es relét fogja működtetni. Első megnyomásra nyit, a másodikkra zár.

